Feuille Avancement


Première partie - Avoir une vue d'ensemble du projet

- 1. Dessinez l'architecture du projet comment avez-vous compris le projet ? On a une semaine pour réaliser le travail de plusieurs ingénieurs. Ce travail ayant été volé, nous devons:
 - Réaliser un cardiofréquencemètre avec un montage électrique avec une carte
 Arduino et du code C / Arduino / Processing.

Deuxième partie - Analyser les structures de données du projet


 Représentation graphique de toutes les structures nécessaires, organisation des fichiers de code Arduino et du code C et dépendances entre les fichiers Prototypes de l'ensemble des fonctions du projet (faites-le le plus « graphiquement » possible)


Représentation graphique du code C:

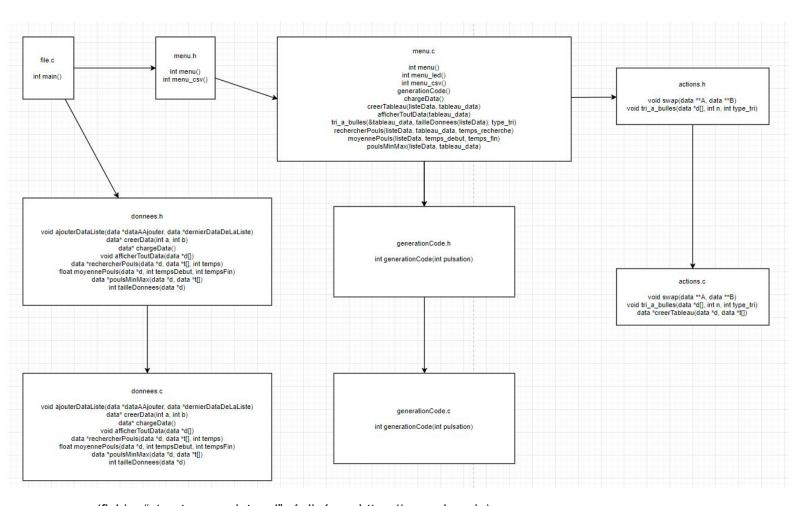

(fichier "structure_projet.xml" réalisé sur https://www.draw.io)


Diagramme du programme du coeur de leds, ainsi que celui des battements de coeurs avec le temps écrits sur Arduino :

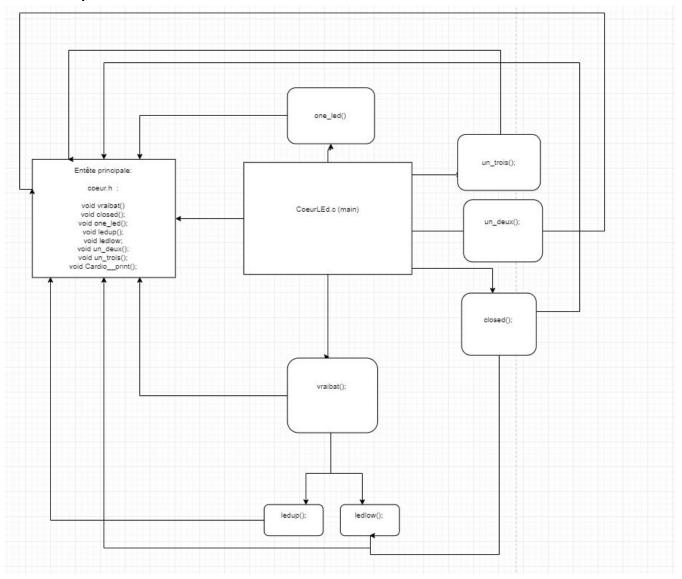


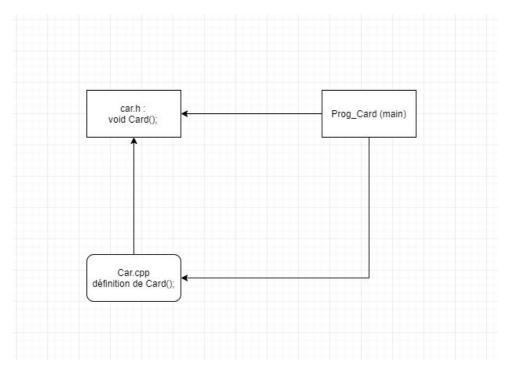

Troisième partie - Modularisation & workflow de fonctions & schémas électroniques

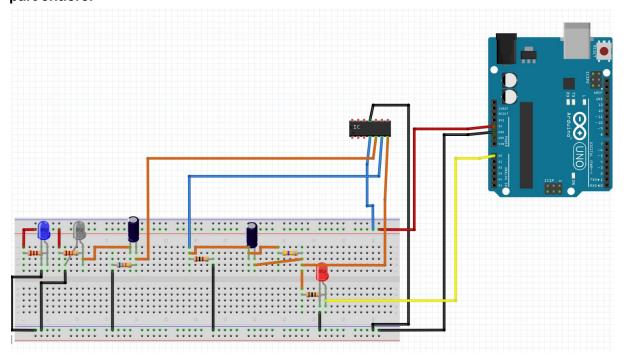1. Schéma électroniques avec les composants sur Fritzing (vue platine et vue schématique des module cardio et cœur de LEDs). Comme cette partie comporte une évaluation séparée du projet, vous pouvez faire un document à part entière.



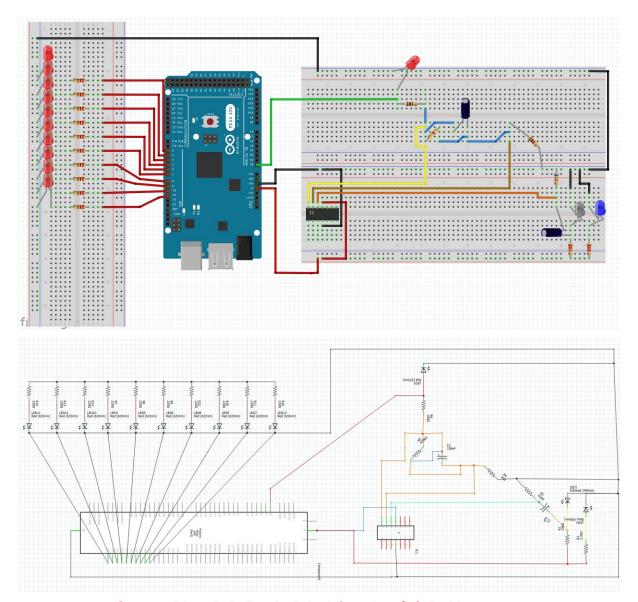

Composition de la Partie A (schéma 2 - côté droit) :

Résistances :

- 1* 22k Ω
- 1* 2.2k Ω
- 1* 68k Ω
- 1* 470k Ω
- 1* 100 Ω
- 1* 1k Ω

1 LED red

Condensateurs:

- 1µF
- 100nF

1 Amplificateur

Combo LEDs IR (noir / bleu)

Fonctionnement de la Partie A

Le principe de ce montage est de capter une hausse de tension via les capteur IR, ainsi ce signal sera transmis et amplifiée par l'intermédiaire de l'amplificateur. Ce qui allumera ainsi la LED red à chaque hausse de tension.

Composition de la Partie B (schéma 2 - côté gauche) :

Résistances :

- 10* 220Ω

10 LED green (forme de coeur sur le montage)


Fonctionnement de la Partie B

Toutes les LEDs étant branchées sur les ports "Digital" et de manière indépendante, cela nous permet de choisir de quelle manière on souhaite envoyer le courant électrique aux LEDs.


Ainsi, par l'intermédiaire du code Arduino, on a développé plusieurs fonctions d'éclairage, de sorte à ce que l'utilisateur puisse choisir si il veut les allumer 1 par 1, toutes en même temps, 1 sur 3...

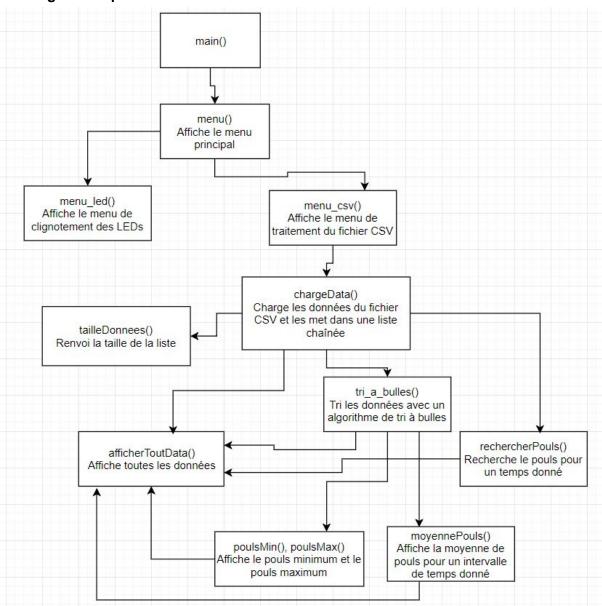2. Description algorithmique chaque partie du projet (module cardio, module cœur de LEDs (inclus la génération automatique du paramétrage à partir d'un programme en C), module Preprocessing/acquisition des données, module lecture et traitement de données en C)

Description algorithmique traitement fichier scv:




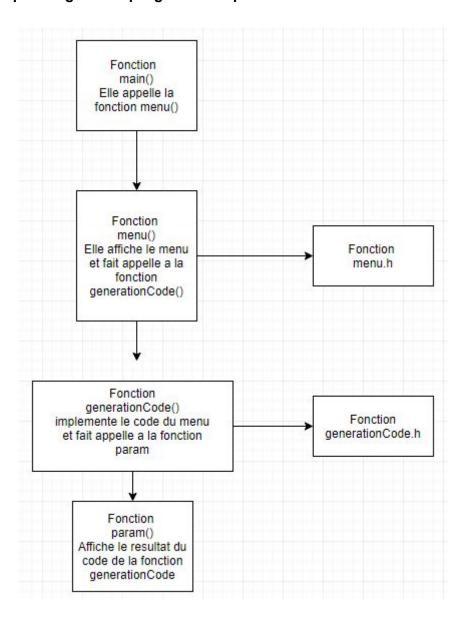Description algorithmique génération param.h :




Arduino :

Programme coeur de LED :

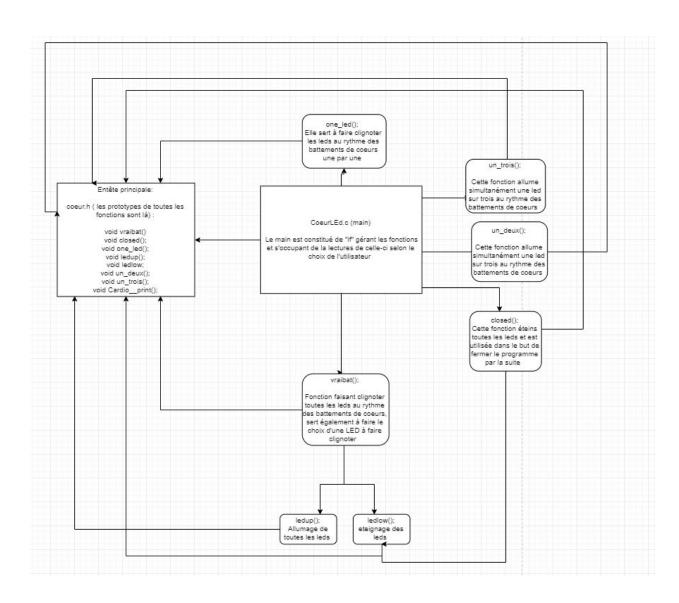

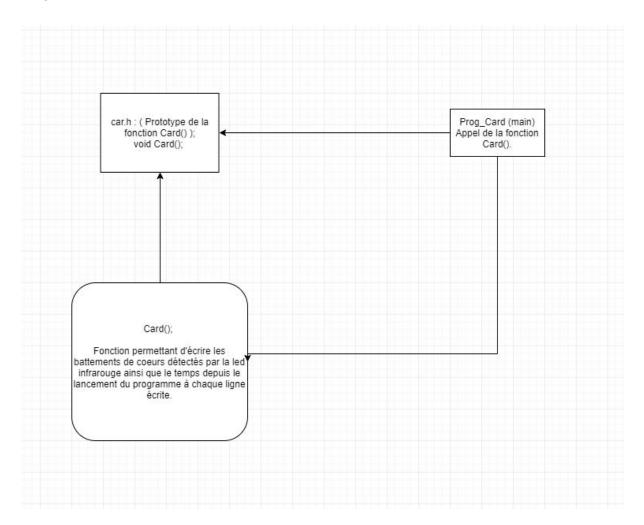Programme affichant le temps et les battements :



Processing:

ConvertisseurSerialCSV:

Lecture de port série dédié à l'arduino, création d'un fichier dans lequel les données recueillies dans le port série Arduino sont écrites.

Ajout d'une fonction match pour avoir une bonne écriture des valeurs dans le fichier, de maniere à avoir un format de type : "%d;%d", avec les valeurs des battements et du temps.

Quatrième partie - Répartissez-vous les tâches

Nom : Balard Numa	Rôle principal : Code C

Tâches	09/1 1	10/1 1	11/1 1	12/1 1	13/1 1	14/1 1	15/1 1	16/1 1	17/1 1	18/1 1	19/1 1
Module coeur LED 3 partie					X	X	Х	X			
création et réalisation du fichier param.h					х	х	х				
création et réalisation du fichier main.c					х	х	х				
création et réalisation du fichier menu.c et .h					х	х	х				
création et réalisation du fichier generationC ode.c et .h							х				

Nom : Juraver Leo	Rôle principal : Code Arduino / Processing

Tâches	09/1 1	10/1 1	11/1 1	12/1 1	13/1 1	14/1 1	15/1 1	16/1 1	17/1 1	18/1 1	19/1 1
				х							
Exploiter le fichier .csv					Х						
Programmat ion Arduino de LEDs (lecture fichier param.h)						х					
Compléter et exécuter le fichier Convertisse urSerialCSV .pde sur Processing							х				

Nom: Maitrepierre Thibaut	Rôle principal : Montages électroniques / RESTE AIDE
	-

Tâches	09/1 1	10/1 1	11/1	12/1 1	13/1 1	14/1 1	15/1 1	16/1 1	17/1 1	18/1 1	19/1 1
Mise en place du Trello				х							
Fiche avancement				х							
Schéma électronique				х							
Montage électronique				х							
Schéma électronique coeur LED					X	х					
Montage électronique LED					х	х					

Nom : Miquel Baptiste	Rôle principal : Code C

Tâches	09/1 1	10/1 1	11/1 1	12/1 1	13/1 1	14/1 1	15/1 1	16/1 1	17/1 1	18/1 1	19/1 1
Fiche avancement				Х							
Mise en place du Trello				Х							
Code C lisant et affichant le contenu d'un fichier .csv					х						
Trier et afficher les données du .csv					х						
Rechercher les données dans le .csv						х					
Moyenne de pouls sur une plage de temps						х					
Afficher le nb de lignes de données en mémoire							х				
Afficher min/max de pouls							х				
Options facultatives								х			



